

Disciplina de Sistemas de Controle 2 (semestre 2020/2)

Professor: Flábio Bardemaker

Aluno: Elvis Fernandes Data: 15/11/2020

Atividade:

2 - Plotar no MATLAB a evolução temporal da resposta ao degrau do sistema do exemplo 2 como f(t), f(KT) e a solução da equação recursiva f(KT). (E = 10 V; $R = NT \Omega$; $C = 1000 \mu F$; T = NT*10 ms; T = 5 ms).

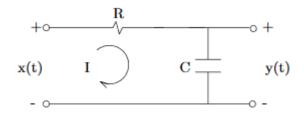


Figura 1 - Sistema Exemplo 2

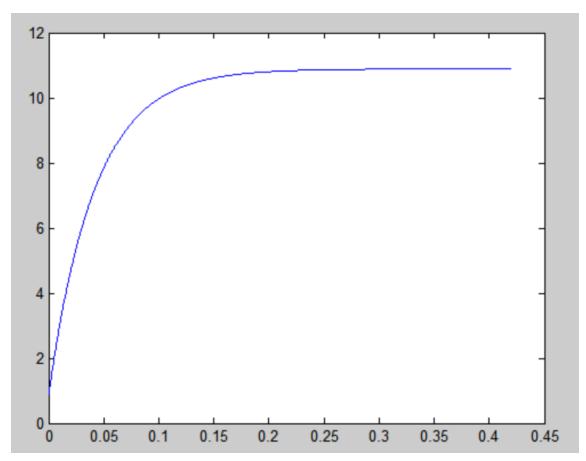


Figura 2 - Gráfico da evolução temporal da resposta ao degrau do sistema Exemplo 2





Código

```
% Aluno: Elvis Fernandes
% Data: 15/11/2020
% Exemplo de Algoritmo de Equações Recursivas
% Circuito RC
clc
clear
format long
                     % valor inicial
Io = 1;
                 % valor inicial
% período de amostragem
% numero de letras de meu nome inteiro
% capacitor 1000uF
T = 0.005;
NT = 42;
C = 0.001;
RC = NT*C;
                     % constante RC
Tf = NT*0.01;
                     % tempo final de simulação
a = \exp(-T/RC);
e = 10;
                     %tensão
% Gráfico "contínuo" com 1000 pontos
t = 0:Tf/999:Tf;
b = 1 - Io*exp(-t/RC);
plot(t,a+(b*e))
hold on
                     % lembrar de hold off no final
```